

# Bargraph Anzeige DF1JM

Febr. 2007

universell verwendbar :

- Anzeige von Spannungs- und Pegelwerten
- Anzeige von SWR
- S-Meter
- etc.

**Die Schaltung ist einfach zu realisieren und verwendet leicht zu beschaffende Baumaterialien**

### Materialien:

IC:	LM3914
Bargraph Anzeige :	RGB 1000
Wid: SMD 1206	10k (2x)
Trimmer: SMD	1M
Kondensator SMD 1206	100nF (2x)

Alle benötigte Materialien können bei [www.conrad.de](http://www.conrad.de)  
Conrad Elektronik, Hirschau beschafft werden.

Die vorliegende Schaltung der Bargraph Anzeige wurde in abgewandelter Form im QRP-Report veröffentlicht.

Diese Anzeige wurde bei mir in verschiedenen Geräten als Pegelanzeige, sowohl in Transvertern, als auch in meinen 70cm Leistungsendstufen zur Anzeige des Eingangs-SWR benutzt.

Die Bargraphanzeige gibt es in den Farben rot, orange und grün.